

--	--

3. Conclusion :

a) Branchez l'appareil de mesure pour pouvoir mesurer le courant électrique, veuillez le représenter sur le schéma électrique. (1 points).

b) Sur quelle position vous placez votre sélecteur pour mesurer ce courant (1 points) ?

--



Attendre l'avis du professeur sur votre montage avant de continuer.



c) Branchez les piles puis l'ampoule, relevez la mesure et enlevez l'ampoule (1 points).

--

d) Branchez l'appareil de mesure pour pouvoir mesurer la tension électrique veuillez le représenter sur le schéma électrique. (1 points).

e) Sur quelle position vous placez votre sélecteur pour mesurer cette tension (1 points) ?

--



Attendre l'avis du professeur sur votre montage avant de continuer.



f) Branchez les piles puis l'ampoule, relevez la mesure et enlevez l'ampoule (1 points).

--

g) Calculer la puissance (2 points) ?

--

h) Relever la puissance sur la lampe et comparé la valeur calculée à la valeur relevée (1.5 points) ?

--